


8 中学校 技術・家庭科（技術）実技（問題）

（1枚のうち1）

受験番号		氏 名	
------	--	-----	--

次の図に示す回路図を基に準備された電気回路を試作したとします。試作した電気回路には適切ではないことが4つあります。どのようなことですか。次の図と準備された電気回路の違いに着目して解答用紙に4つ書きなさい。

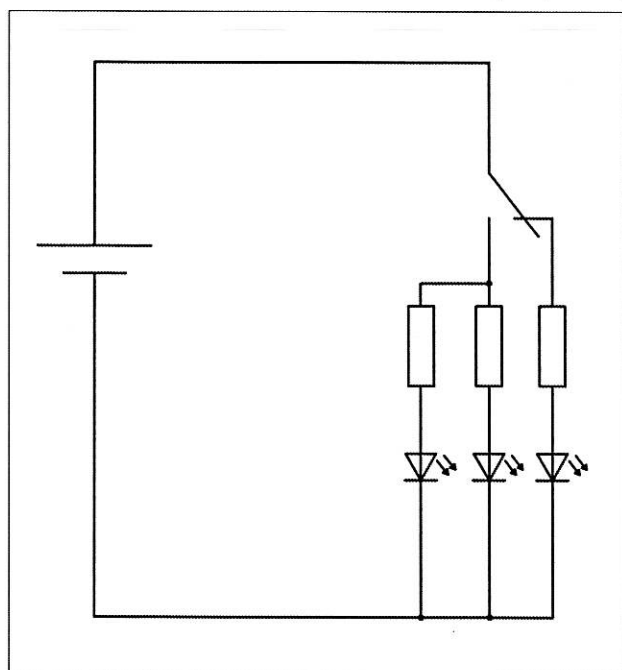また、準備された工具を用いて、次の図を基に、準備された電気回路を正しい電気回路に修正しなさい。なお、準備された部品とスズメッキ線は、電気回路の修正のために使用してもよいこととします。



図

8

中学校 技術・家庭科（技術）実技（解答用紙）

（1枚のうち1）

受験番号		氏 名	
------	--	-----	--

回答欄

<適切ではないこと>

<適切ではないこと>

<適切ではないこと>

<適切ではないこと>